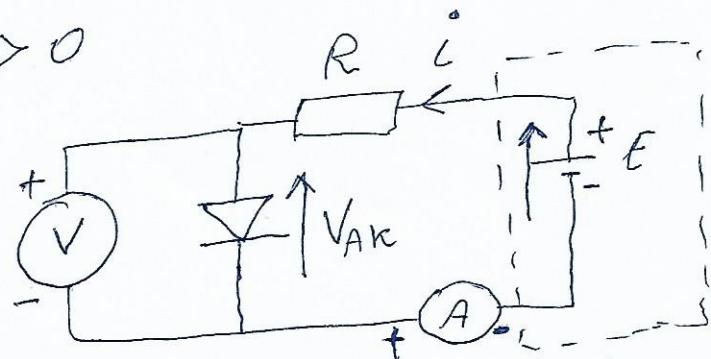


Suite du cours d'électronique

- caractéristique d'une diode à fonction "PN"

α) Sens direct : $E > 0$



\textcircled{V} : voltmètre de mesure

\textcircled{A} : ampèremètre de mesure

le montage comporte :

- une diode à fonction au silicium
- une alimentation (générateur de f.e.m. E) réglable et une résistance interne négligeable
- une résistance R
- un ampermètre et un voltmètre.

on a : Équation du circuit


$$E - V = R i \rightarrow i = \frac{1}{R} (E - V) : \text{dite}$$

équation de la charge (fonctionnement) de la diode.

(A1)

Représentation graphique :

le courant i en fonction de la tension V

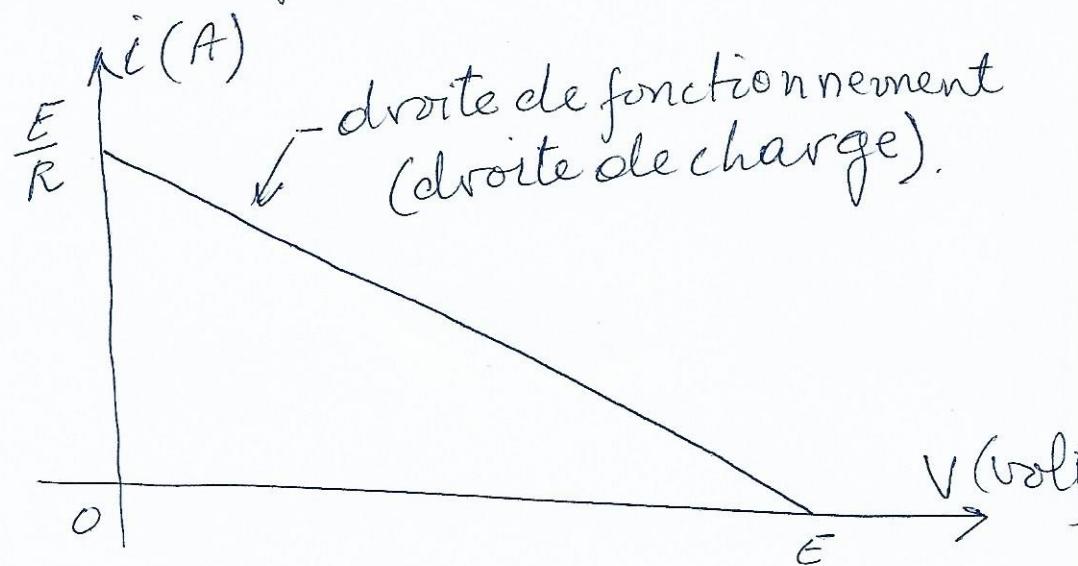

- Si $E = V$ pour $i = 0$

- Si $V = 0$ pour $i = \frac{E}{R}$

lorsque $E = 2$ volts; $i = 4$ A
on obtient $V = 0,2$ volt

la valeur de R : $R = \frac{2 - 0,2}{4} = 0,3 \Omega$

Remarque: $E \geq V$ conduction
 $E < V$ bloquée


Exemple 1

Diode à jonction

soit le montage de la figure suivant :

- Un générateur entre ses bornes, la tension sinusoïdale $e = E \sin \frac{2\pi}{T} \cdot t$
- Une résistance R
- un diode à jonction "PN"

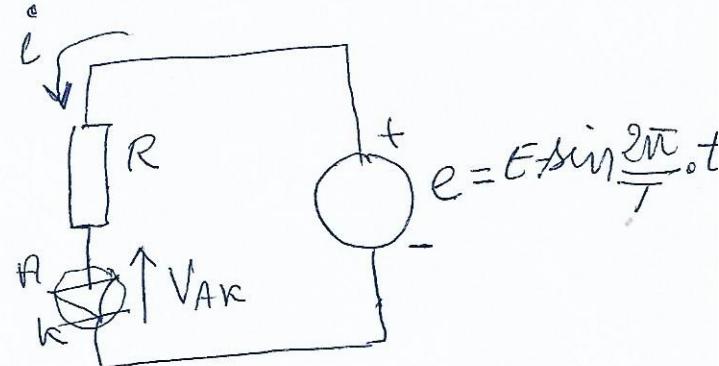Notre but est d'étudier le courant i qui traverse dans la diode et par suite le récepteur (résistance R)



on a :

a) En absence de diode


le courant est :
 $e = R i \rightarrow i = \frac{e}{R} = \frac{E}{R} \sin \frac{2\pi}{T} \cdot t$ (voir fig. a')

b) En présence de la diode

entre les instants 0 et $\frac{T}{2}$:

le courant circule dans le sens positif

- c) A l'instant $\frac{T}{2}$: courant s'annule.
- d) Entre les instants $\frac{T}{2}$ et T continue à s'annuler
(sens inverse c-a-d. négatif.)
- e) A partir de T et plus, le courant devient positif (voir les figures ci-dessous).

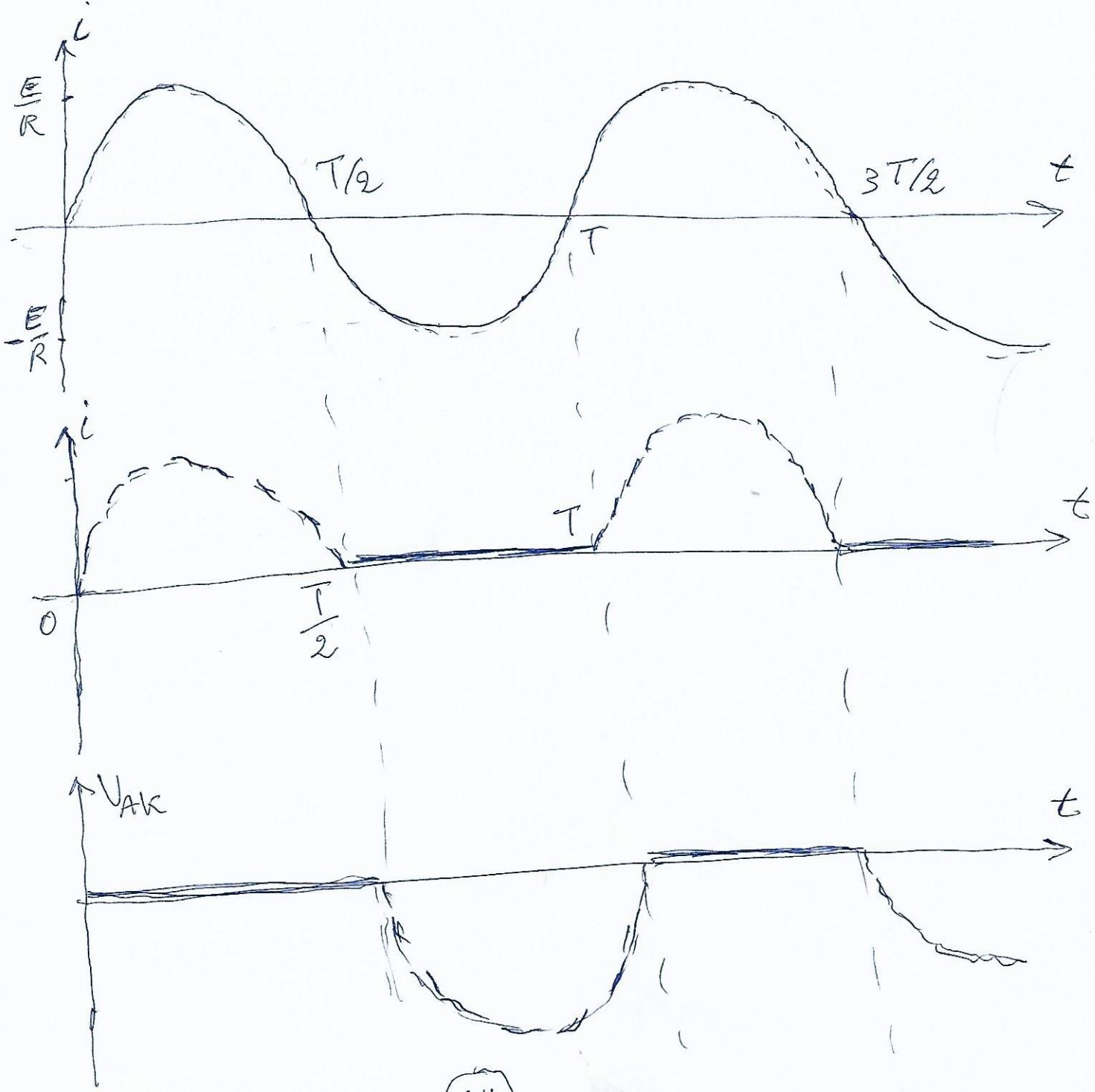

Exemple 2 :


Un générateur de f.e.m. $e = 50 \sin \frac{2\pi}{T} t$

alimente un circuit comprenant :

- une diode à jonction "PN"

- une résistance

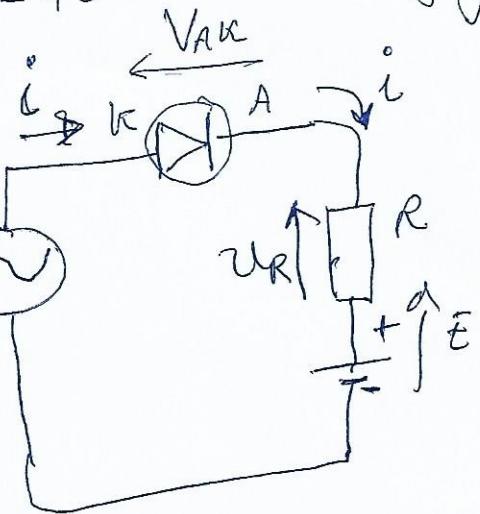- un générateur de f.e.m. $E = 40$ volts. (voir fig.)



1^o Comment choisir
pour que le courant
maximal sans la diode
ne dépasse pas 10 A

2^o Construire la tension
représentant les variations de u_R
en fonction du temps.

3^o Déterminer la tension inverse que doit
supporter la diode.

on a:
 1^e) condition nécessaire (diode conduct)

$e > E$ d'où:

$$e = U_R \Rightarrow U_R = 50 \sin \frac{2\pi}{T} t - 40$$

$$e - E = U_R \Rightarrow i = \frac{U_R}{R} = \frac{50}{R} \sin \frac{2\pi}{T} t - 40$$

or $U_R = R i \Rightarrow i = \frac{U_R}{R} = \frac{50}{R} \sin \frac{2\pi}{T} t - 40$

i_{MAX} correspond à $e_{max} = 50$ volts.

$$i_{MAX} = \frac{e_{max} - E}{R} \Rightarrow i \geq \frac{50 - 40}{R}$$

donc $i_{MAX} = \frac{10}{R}$

$i_{MAX} \geq 10A$ d'où $R = 1\Omega$.

2^e)

$$U_R = 50 \sin \frac{2\pi}{T} t - 40$$


$$\bullet t=0 \rightarrow U_R = -40$$

• sens positif.

$$U_{R_{MAX}} = 50 - 40 = 10 \text{ volts}$$

• sens négatif.
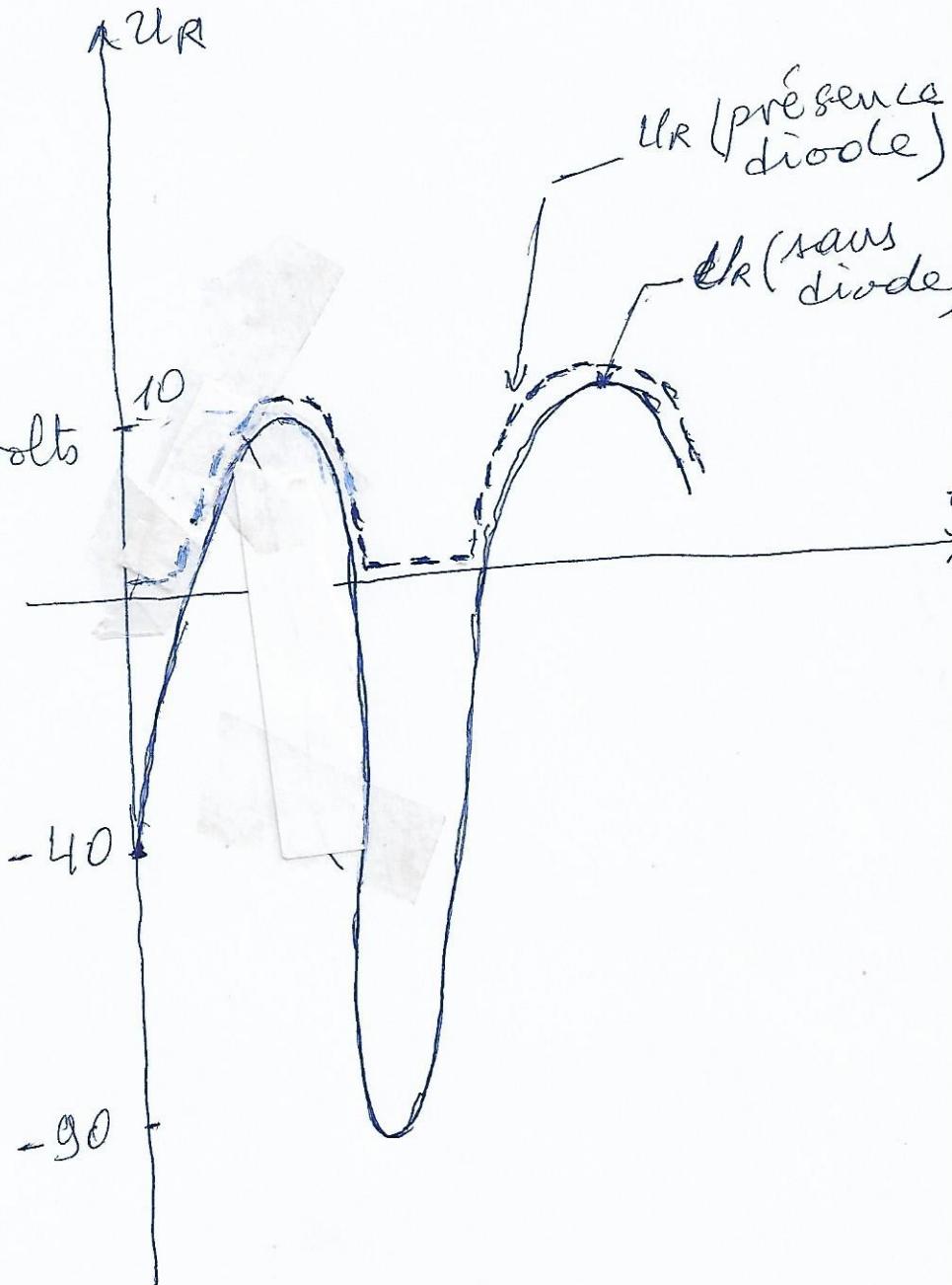
$$U_{R_{MIN}} = -50 - 40 \\ = -90 \text{ volts}$$



(A6)

3) tension inverse ($i=0$ et $V_{AK} \neq 0$)


$$V_{AK\max} = -50 - 40 = -90 \text{ volts}$$

on peut déterminer la tension inverse de la diode en fonction du temps.

$$V_{AK} = f(t) \Rightarrow V_{AK} = -50 \sin \frac{2\pi}{T} \cdot t - 40$$

exemple 3



- Redressement double alternative

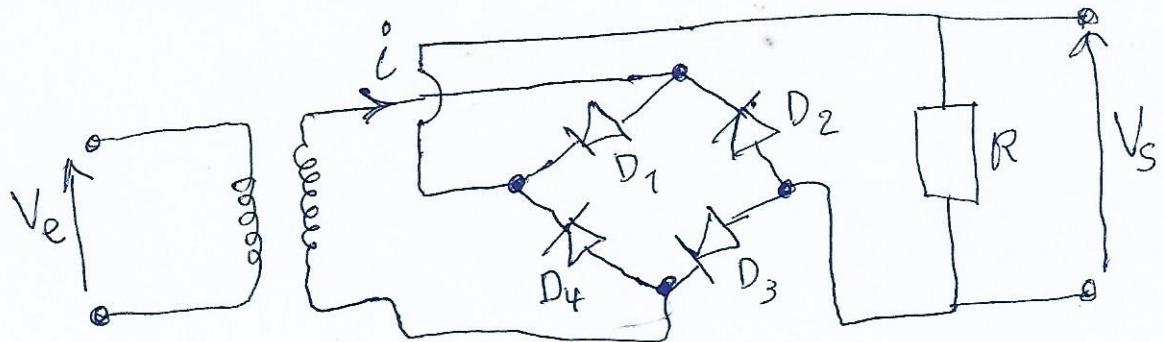

Construire le graphe de la tension de sortie $V_s = f(t)$, sachant que la tension d'entrée $V_e = V_m \sin \frac{2\pi}{T} \cdot t$


On a :

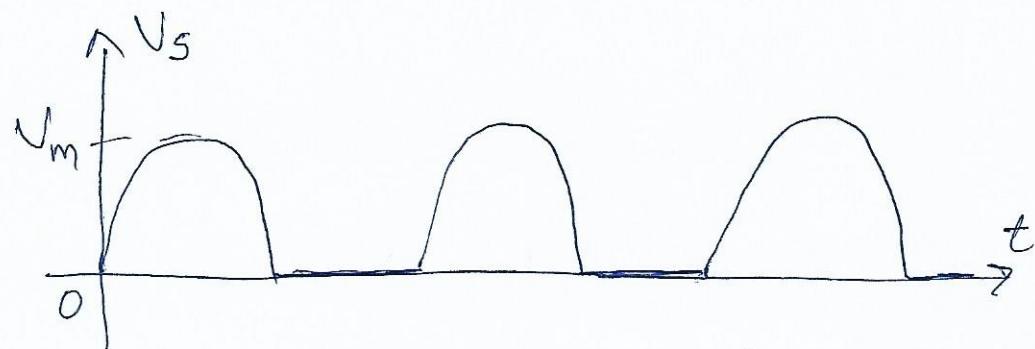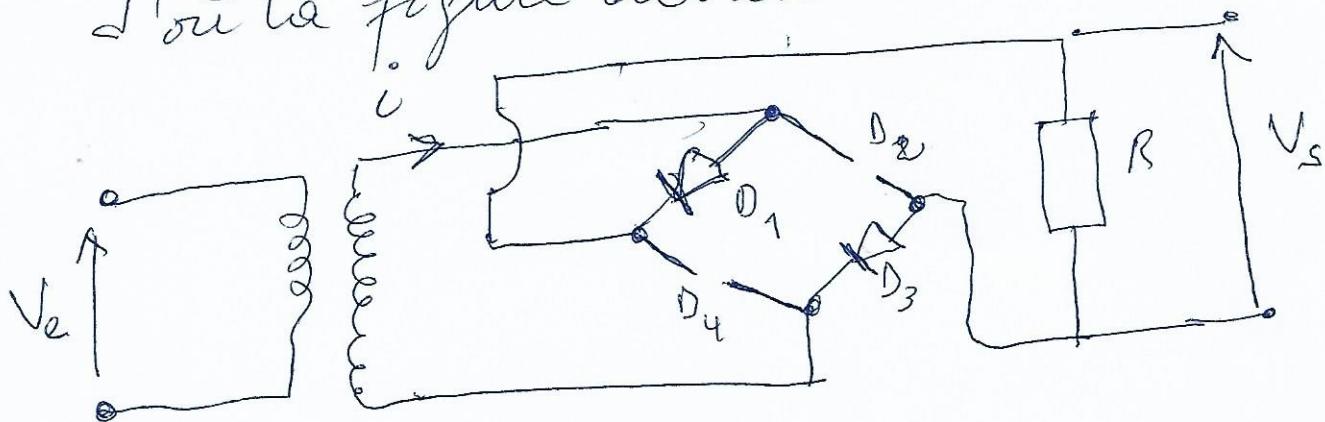1^{er} cas $V_e > 0$ c-a-d. la tension d'entrée est positif, donc les diodes D_1 et D_3 conduisent d'où la figure devient : D_4 et D_2 sont bloqués



alternance positif à la sortie.

2^{eme} cas $V_e < 0$ (sens inverse) c-a-d la tension d'entrée est négative, les diodes D_2 et D_4 conduisent et les diodes D_1 et D_3 sont bloquées. d'où la figure devient

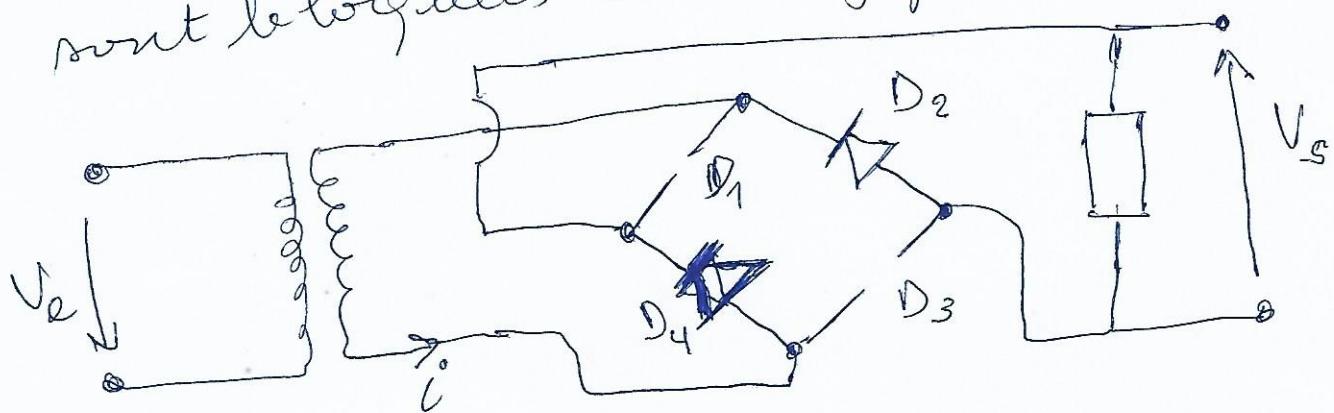

Exemple 4

On considère le montage de la figure ci-dessous, dans lequel

$$R = 55\Omega; E_1 = 50 \text{ volts}; E_2 = 5 \text{ volts}$$


1^o) Construire les variations de u en fonction de e lorsque cette tension varie de $-15V$ à $+15V$

2^o) On applique à l'entrée, la tension


$$e = E \sin \frac{2\pi}{T} \cdot t.$$

Construire le graphe en fonction du temps de la tension u .

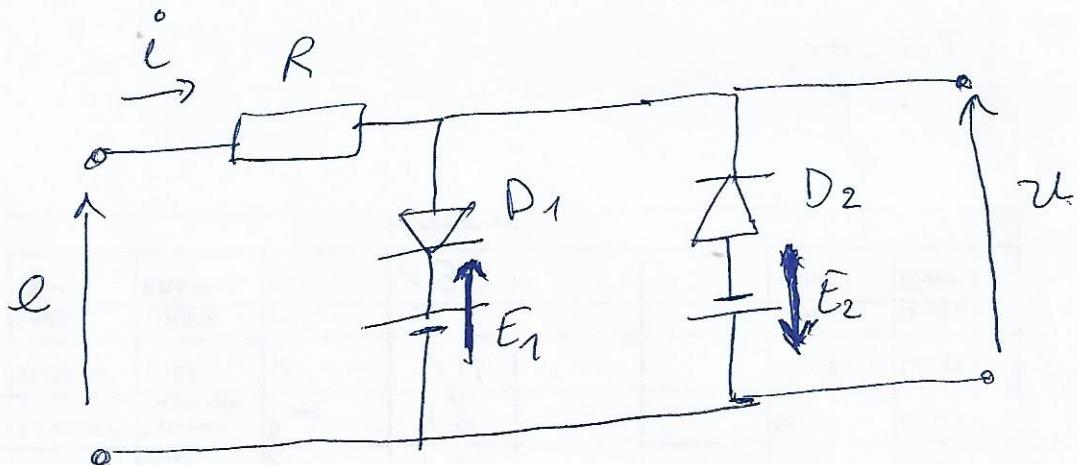
3^o) Déterminer les différents courants i



on a :

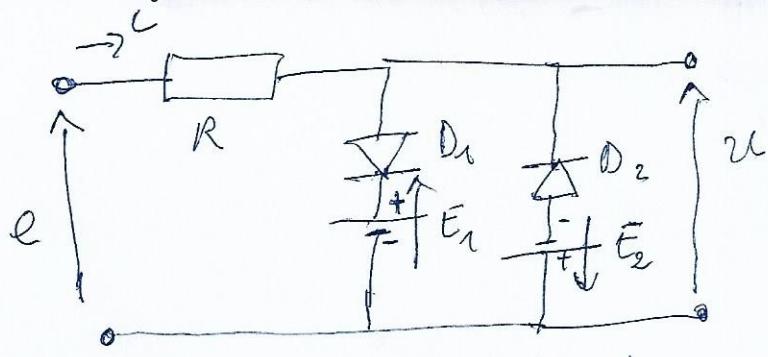

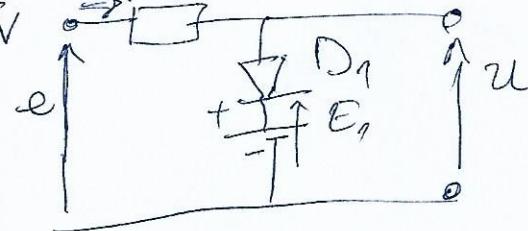- Supposons $e > 0$: D_2 ne conduit pas
 - lorsque $e < E_1$, D_1 bloqué et $u = e$
 - lorsque $e \geq E_1$, D_1 conduit et $u = E_1 = 15V$






- Supposons $|e| < 0$: D_1 ne conduit pas
 - lorsque $|e| < E_2$: D_2 bloqué et $u = e$
 - lorsque $|e| \geq E_2$: D_2 conduit et $u = E_2 = -5V$

(A)

(B)

(A11)

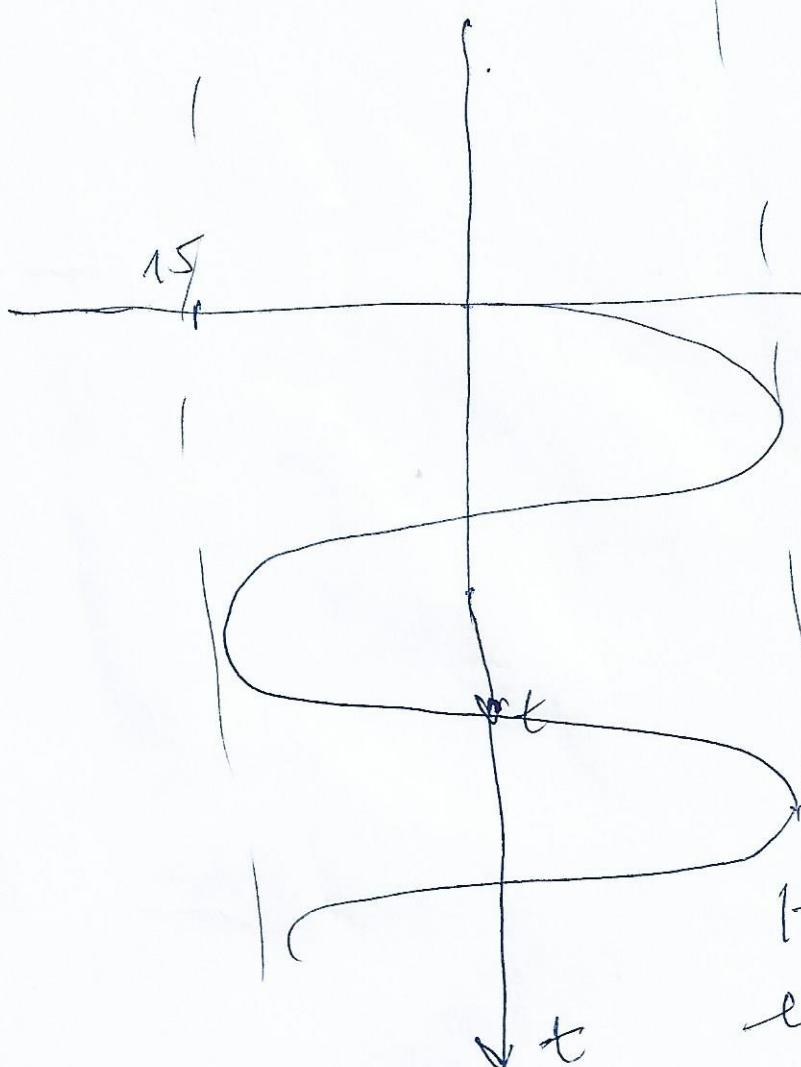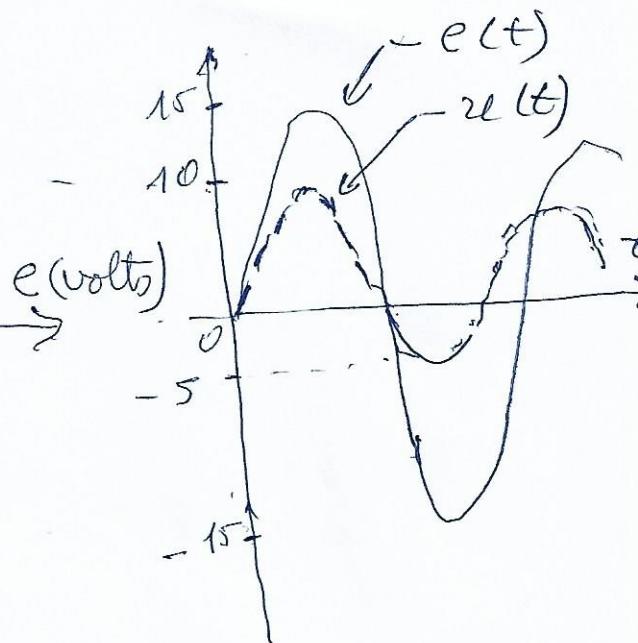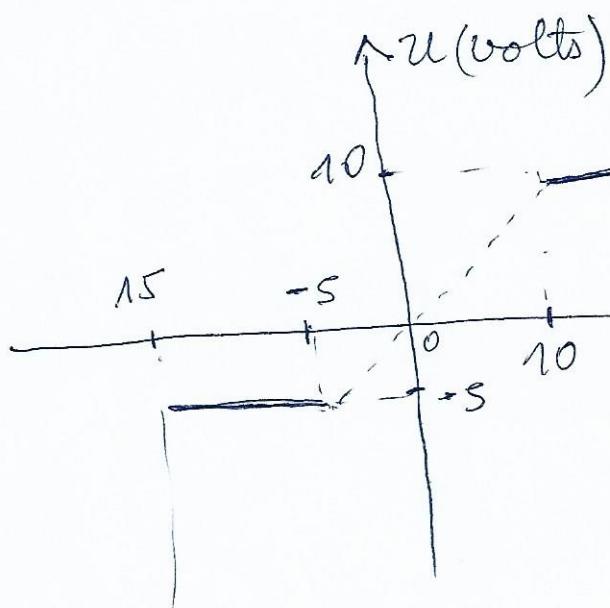

3) Determinaros
 $i_{es} \neq i_{es}$

$$-5 < e < 0 \Rightarrow i = 0$$

$$e \geq 10; i = \frac{e-10}{R}$$

$$\Rightarrow i = 3 \sin \frac{2\pi}{T} t - 3$$

$$e \geq 15; i = \frac{15-e}{5}$$

$$i = -3 \sin \frac{2\pi}{T} t + 1$$

$$e \leq -5; i = -3 \sin \frac{2\pi}{T} t + 1$$

$$e \leq -15; i = -3 \sin \frac{2\pi}{T} t + 1$$

$$i_{max} = 15; i = \frac{15-10}{5} = 1A$$

$$i_{max} = -15; i = -3 \sin \frac{2\pi}{T} t + 1 = -3A$$

(A12)