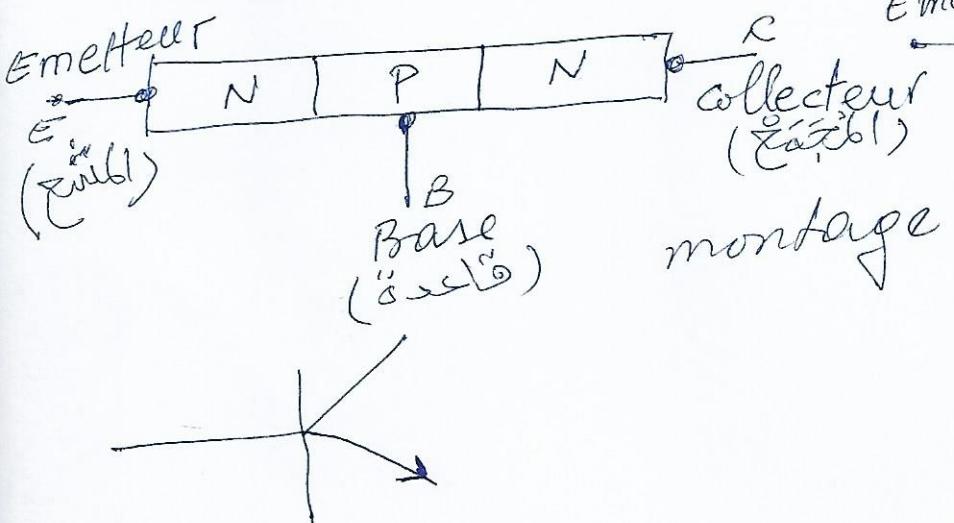


# Transistor.


Structure d'un transistor bipolaire

On peut concevoir deux types de transistors  
comme l'indique les figures suivants

transistor NPN



transistor PNP

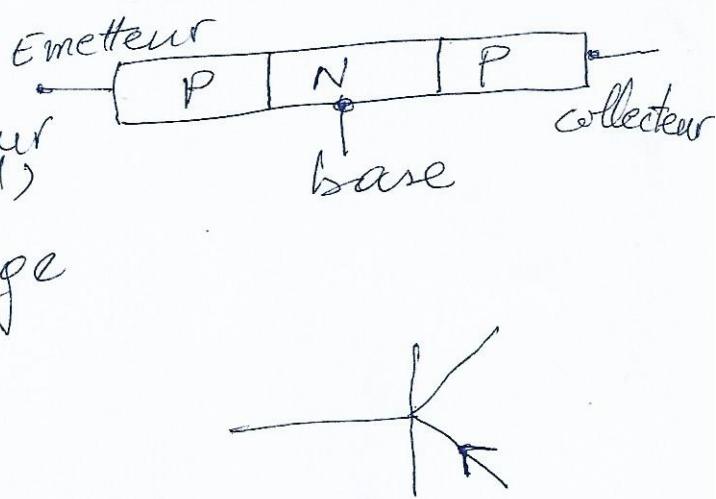

Remarque : les régions N sont riches en électrons alors que les régions P sont par contre pauvres en électrons, mais riches en ions positifs.


L'effet du transistor

Considérons seulement un transistor NPN.


L'étude d'un transistor PNP est presque analogue.

Les principes de fonctionnement des transistors NPN et PNP sont identiques. (seuls les sens de polarisations diffèrent)

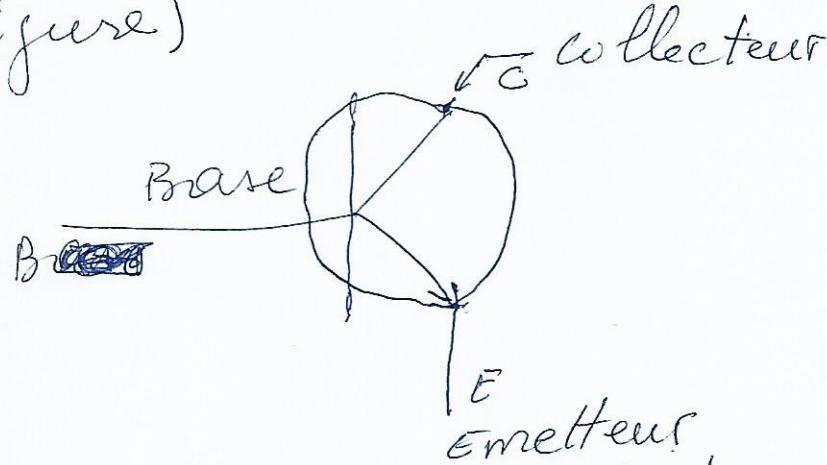Le transistor NPN (silicium) est composé de 3 électrodes base, collecteur, émetteur.  
(voir figure)



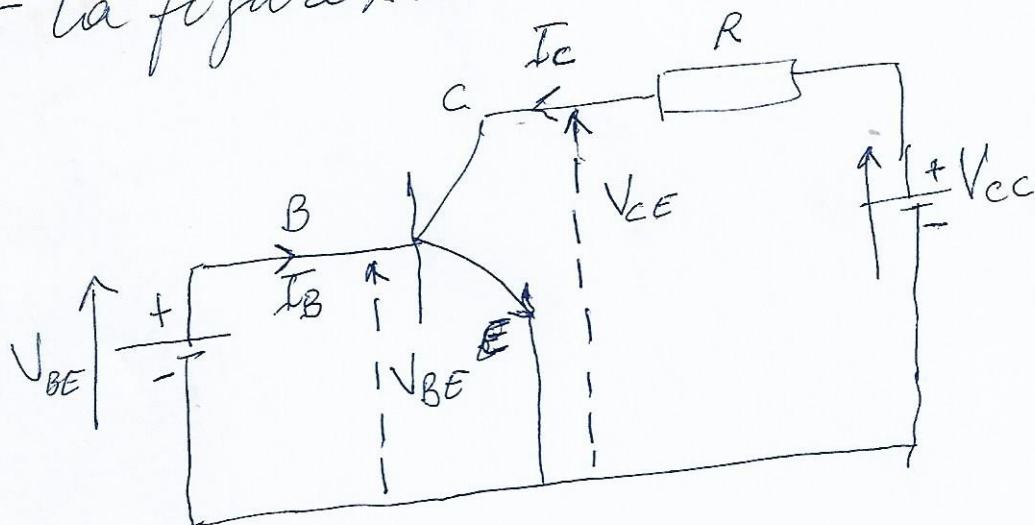- Le principe du transistor de base :  
De faire circuler un courant entre base et émetteur (pour faible courant) ~~pour~~  
sa va laisser un courant entre collecteur et émetteur (pour un courant plus fort).  
voir la figure suivant.



## • fonctionnement du transistor

$I_C$ : courant collecteur

$I_E$ : courant émetteur

$I_B$ : courant base

Quand  $I_B$  augmente (en  $\mu A$ ) ~~on a~~  $I_C$  augmente de même  $I_C$  augmente (en mA) jusqu'à la saturation, même si  $I_B$  continue d'augmenter dans ce cas on peut écrire :

la relation entre  $I_B$  et  $I_C$  :


$$I_C = \beta I_B \quad \text{ou} \quad \beta : \text{gain transistor}$$

(utiliser pour un amplificateur H.O.D.)



Le courant du transistor commence à circuler si  $V_{BE} \geq 0,7V$  c-a-d.  $I_B$

$I_B$ : courant de base (جُرْبَه) (commande)

voir figure :

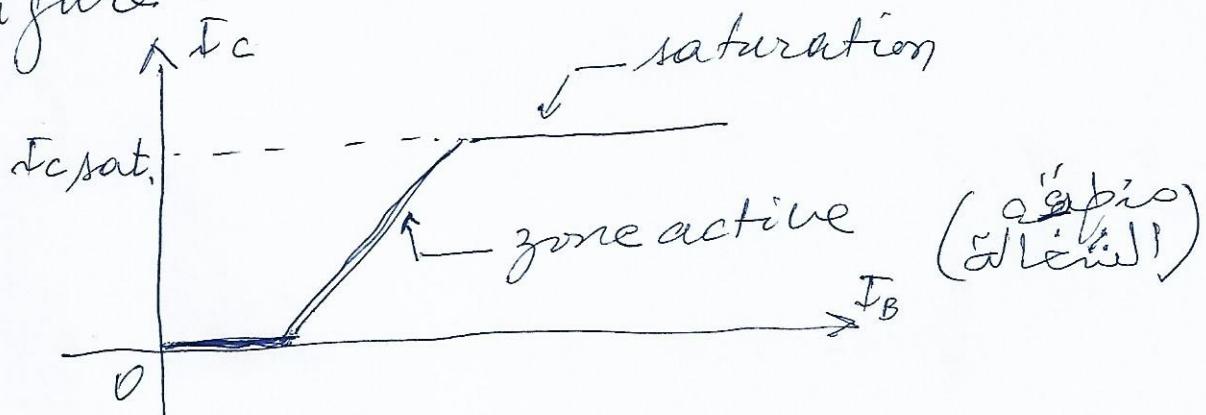
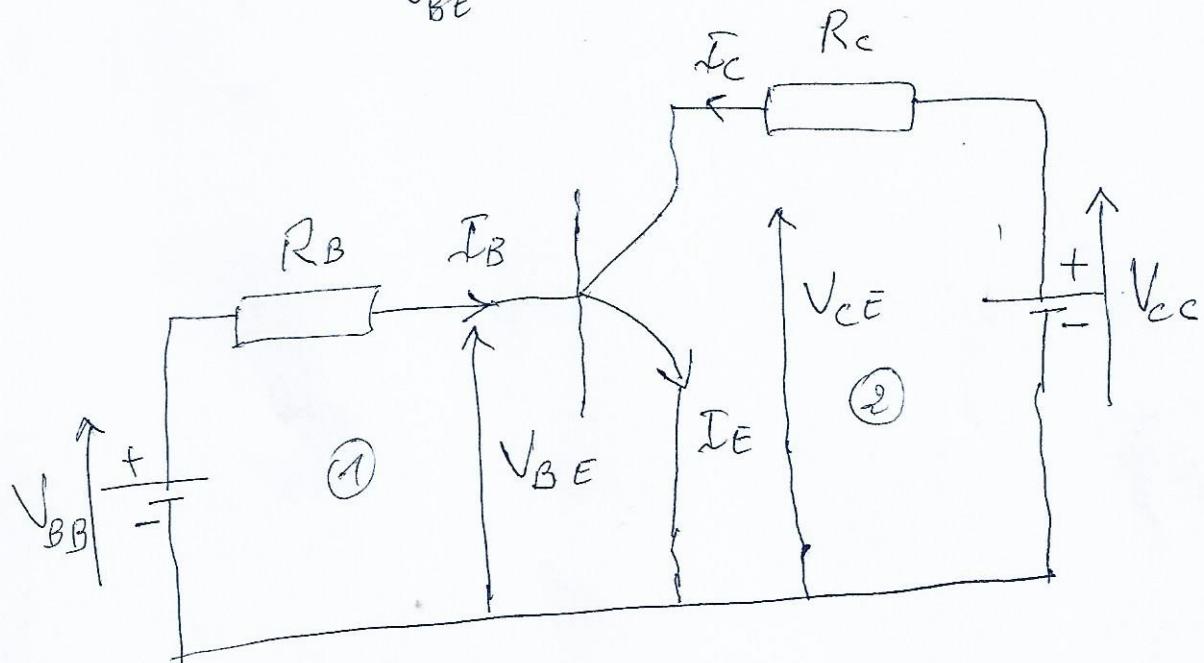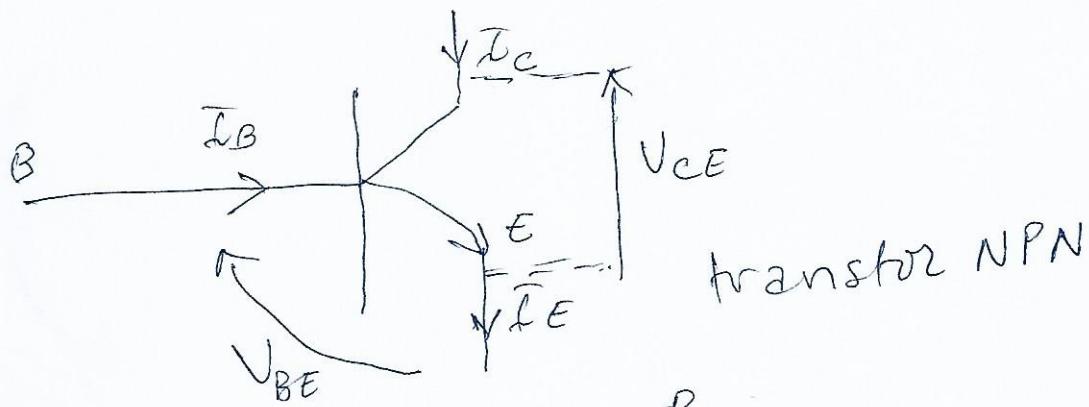
# Mode de fonctionnement d'un transistor NPN



maille ① :

$$V_{BB} - I_B R_B - V_{BE} = 0 ; \quad V_{R_B} = - R_B I_B$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

etat bloqué :


- le courant de base est nul  $I_B = 0$

- le courant collecteur  $I_C = 0$

- tension de seuil  $V_{BE} < 0,6 \text{ V}$

(transistor considéré comme interrupteur ouvert) voir figure :

(4)

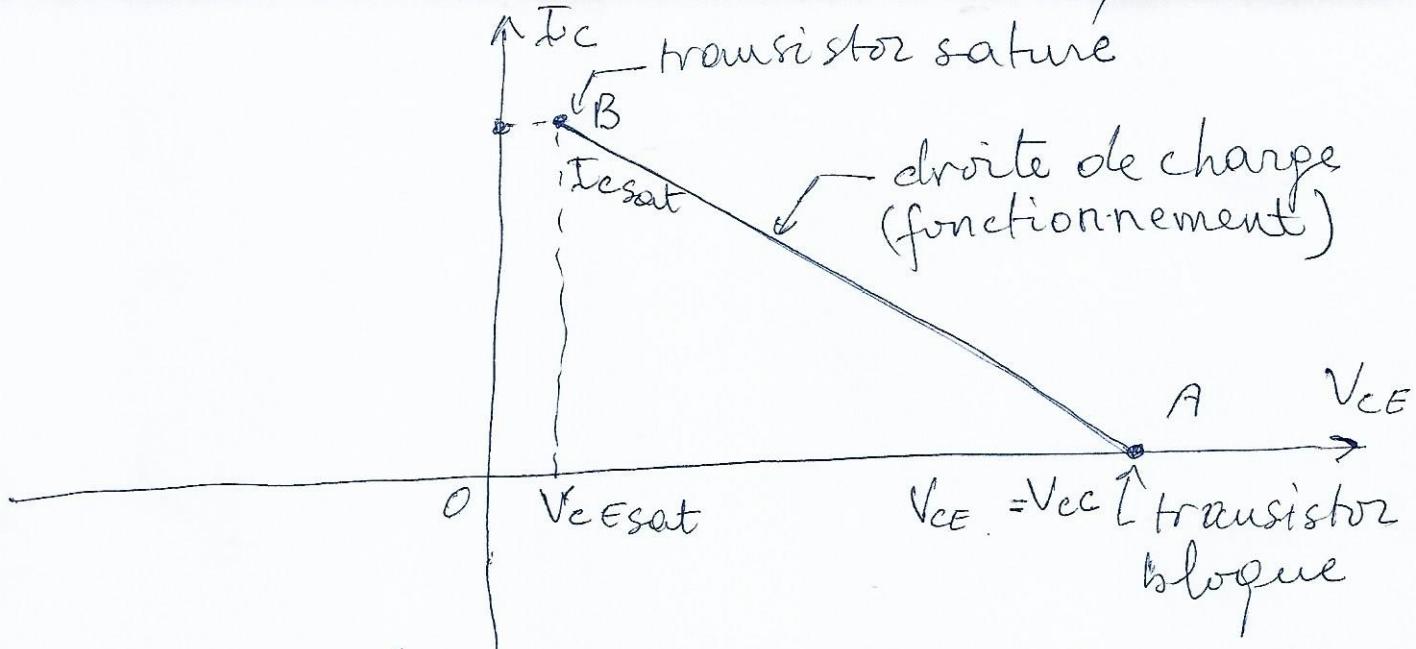

- Etat saturé :

- le courant collecteur  $I_c = I_{csat}$ .

$$I_c = \frac{V_{cc} - V_{csat}}{R_c} \text{ et } V_{ce} = V_{csat}; I_c > 0$$

$$\cancel{I_{Bsat} = \frac{I_{csat}}{\beta}}$$

quand  $I_c \nearrow$  donc  $V_{ce} \rightarrow$  jusqu'à ce que  $I_c = I_{csat}$   
 $\Rightarrow V_{csat}$ .


- Etat en régime linéaire

$$I_B > 0; I_c = \beta I_B; V_{ce} > V_{cesat}, V_{be} \geq 0,7 \text{ V}$$

(dite amplificateur de courant)

Exemple :

Soit le circuit ci-dessous :

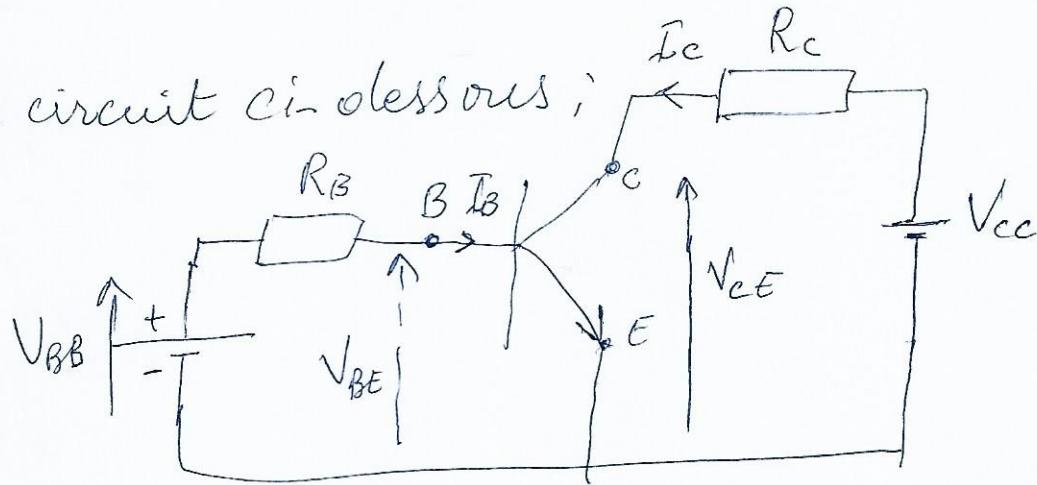


Données :  $V_{BB} = 5 \text{ V}$ ;  $V_{cc} = 24 \text{ V}$ ;  $R_c = 300 \Omega$   
 $\beta = 100$ ;  $V_{cesat} = 0,2 \text{ V}$ ;  $V_{be} = 0,6 \text{ V}$

1<sup>ere</sup> cas :  $R_B = 20 \text{ k}\Omega$

- Calculer le courant  $I_B$
- En déduire la tension  $V_{ce}$
- Quel est le régime du transistor

2<sup>eme</sup> cas :  $R_B = 5 \text{ k}\Omega$

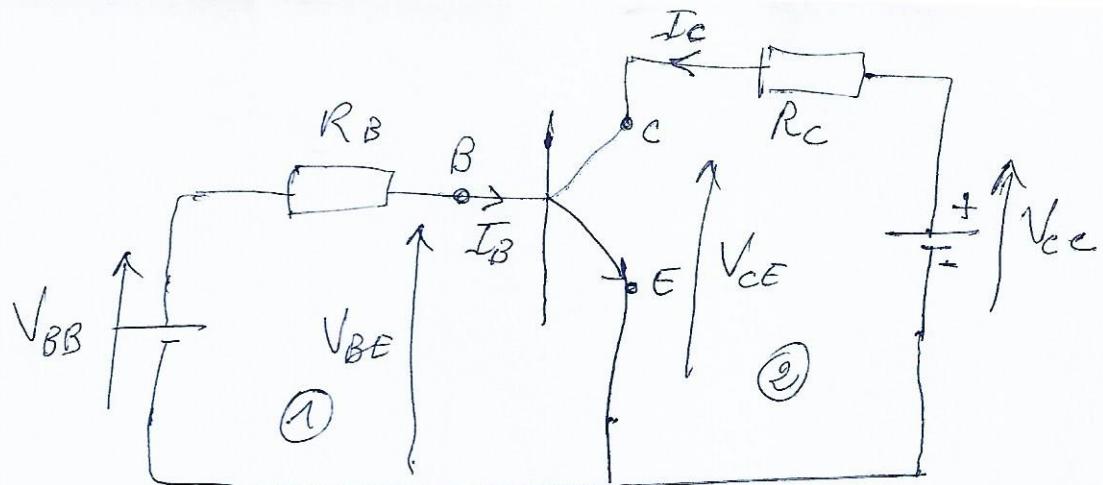- Calculer le courant  $I_B$
- En déduire la tension  $V_{ce}$
- Quel régime du transistor.



b) des mailles :

- ①  $\Rightarrow V_{BB} - R_B I_B - V_{BE} \text{ et } V_{R_B} = - R_B I_B$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0,6}{20 \cdot 10^3} \Rightarrow I_B = 0,22 \text{ mA}$$

②  $\Rightarrow \cancel{V_{CE} = R_C I_C}$

-  $V_{CC} - R_C I_C - V_{CE} = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - R_C \beta I_B = 24 - 300 \cdot 0,22 \cdot 10^{-3} \Rightarrow V_{CE} = 17,4 \text{ V}$$

c - Régime de fonctionnement du transistor

$$V_{ESAT} = 0,2 \text{ V}; V_{CE} = 17,4 \text{ V}; I_C = 22 \text{ mA}$$

$V_{CE} > V_{ESAT}$ ; transistor fonctionne  
en régime linéaire.

d - Même chose que précédemment:

- ①  $\Rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_C} = \frac{5 - 0,6}{5 \cdot 10^3} \Rightarrow I_B = 0,88 \text{ mA}$

- ②  $\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C = V_{CC} - R_C I_C \beta = 24 - 300 \cdot 0,88 \cdot 10^{-3}$   
 $\Rightarrow V_{CE} = - 2,4 \text{ V}$

$V_{CESAT} > V_{CE} \rightarrow T. \text{ fonctionne en régime saturé.}$