

Simplification par karnaugh.

Le problème de simplification peut avoir plusieurs formes :

→ soit que l'on dispose d'une table de vérité et que l'on cherche avec Karnaugh la fonction simplifiée \rightarrow (Ex1)

→ soit que l'on dispose de la fonction elle-même, et que l'on cherche de la simplifier avec Karnaugh toujours. \rightarrow (Ex2)

→ la table de Karnaugh, à dresser est formée de 2^n cases remplies de 1 ou de 0, les règles de simplification est de choisir les regroupements les plus grands possibles de cases adjacentes de 1.


→ retrouver le point commun entre (1)

les cases (point sur plusieurs points inchangés)

→ la variable qui change d'état n'apparaît pas dans l'équation simplifiée ⇒ réduire les variables d'entrée.

EX1:

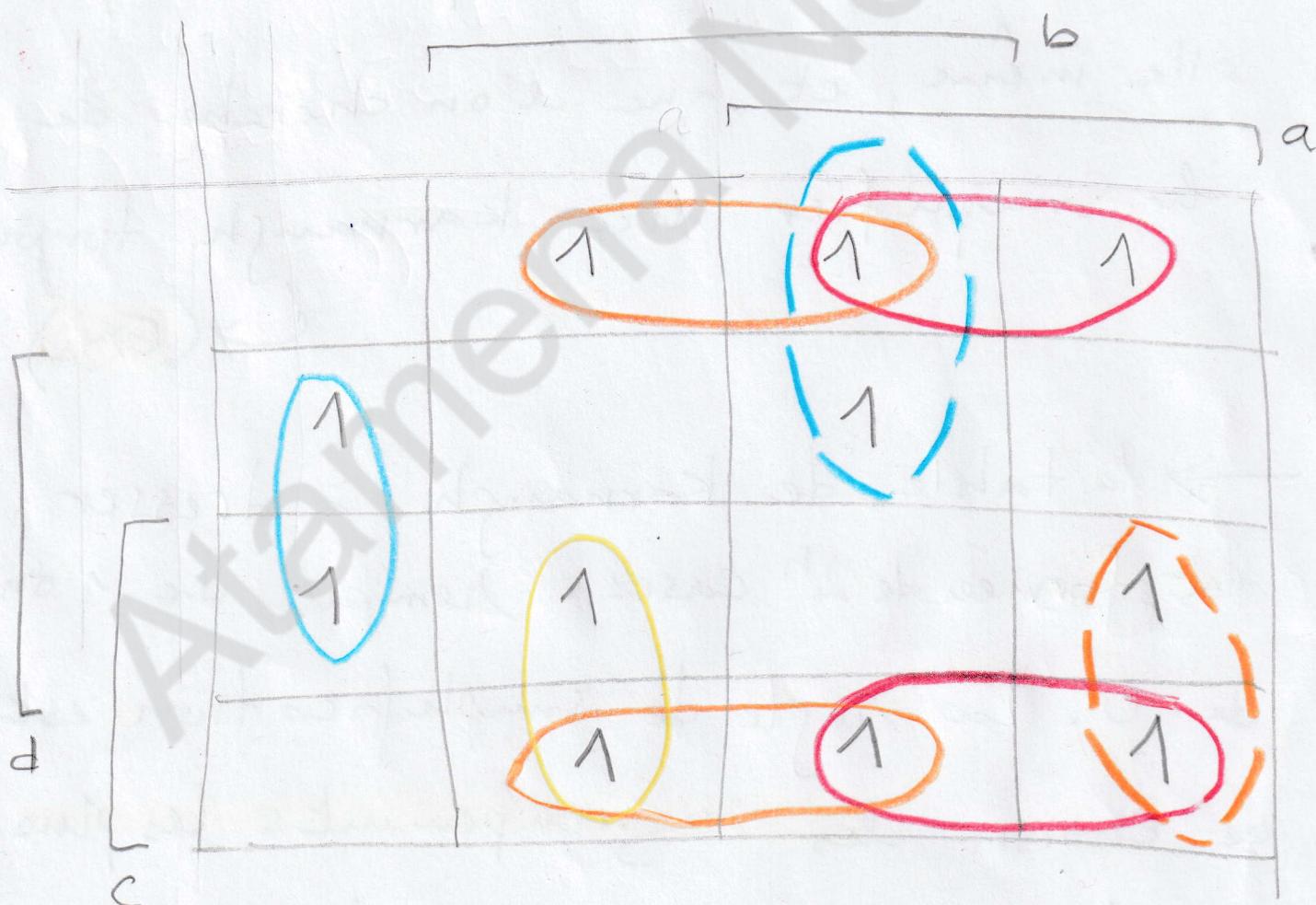3/ table 3: → 4 entrées → Karnaugh avec 2⁴ cases.



On a 6 regroupements.

(2)

→ La fonction simplifiée sera :

$$z = \bar{b}\bar{d} + a\bar{d} + ab\bar{c} + b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}bc$$

Remarque :

• Dans les regroupements, on peut soit considérer les 1 ou bien les 0, tel est le cas de l'Exercice ①, première table de vérité :

1) a) considérer les 1 :

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & a \\ \hline X & & & \hline \end{array}$$

	1	1
	1	0

$$\equiv x = \bar{a} + \bar{b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

(porte NAND)

b)

b) considérer les 0 :

$$\begin{array}{c} a \\ b \\ \hline \text{---} \\ D o \\ \hline x \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & a \\ \hline X & & & \hline \end{array}$$

	1	1
	1	0

$$\text{si } X = 0 \Rightarrow \bar{X} = 1 \text{ donc :}$$

$$\equiv \bar{X} = a \cdot b \Rightarrow X = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

(1)

(a est équivalent à b)

(3)

2/ Table de vérité à 3 entrées et
table de Karnaugh avec 2^3 cases.

		b	a	
y				
c	1			1
		1	1	

→ 2 regroupements des 1.

La fonction f simplifiée est :


$$Y = bc + \bar{b}\bar{c} = \overline{b \oplus c}$$



Exercice 2


1) F_1 simplifiée est :

$$F_1 = \bar{a}\bar{c} + \bar{b}c$$

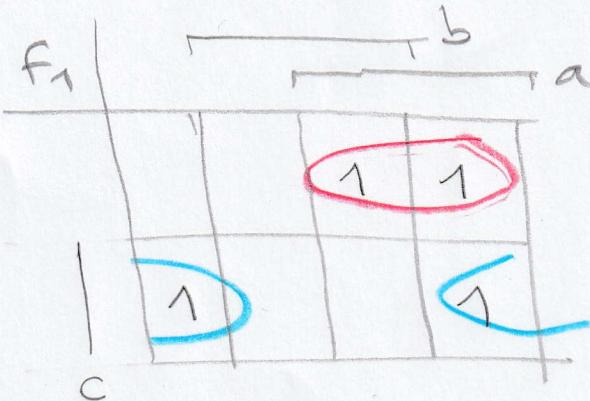

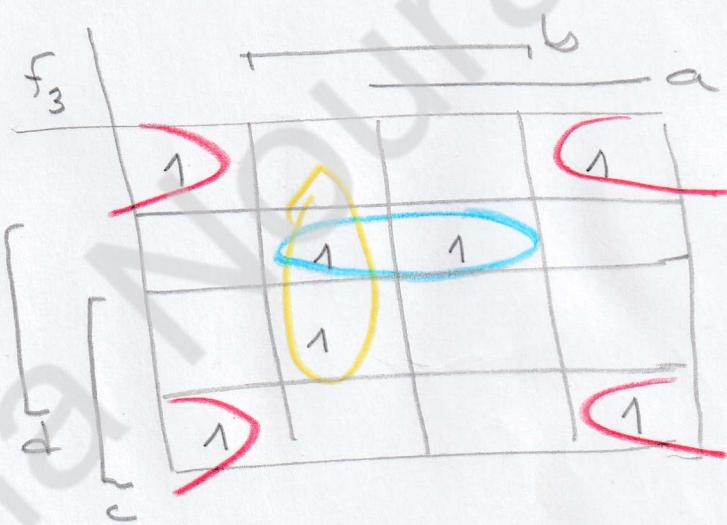
3) F_3 simplifiée est :

$$F_3 = \bar{a}\bar{b}d + b\bar{c}d + b\bar{d}$$



4) F_4 simplifiée est :

$$F_4 = \bar{a}\bar{b} + ad + \bar{b}c$$

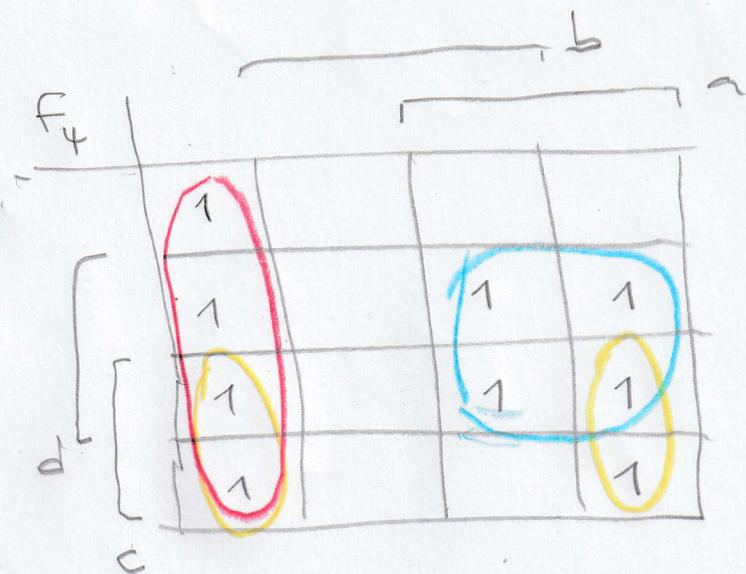

Remarque :

Les tables de karnaugh dans cet exercice sont remplies à partir des expressions données des fonctions à simplifier.

(5)