



Travaux Dirigés sur Les Machines à courant continu

Exercice 1

Une génératrice à excitation indépendante fournit une f.e.m de 220 V pour un courant d'excitation (inducteur) de 3,5 A. La résistance de l'induit est de 90 mΩ. Calculer la tension d'induit U lorsqu'elle débite 56 A dans le circuit de charge?

Exercice 2

La force électromotrice d'une machine à courant continu à excitation indépendante est de 210 V à 1500 tr/min.
Calculer la f.e.m pour une vitesse de rotation de 1000 tr/min, le flux étant constant.

Exercice 3

La plaque signalétique d'une génératrice à courant continu à excitation indépendante indique :

Induit 220 V 6,8 A excitation 220 V 0,26 A

Au fonctionnement nominal un couple de 11.2 NM fait entrainer la génératrice à une vitesse de 1500 tr/min:

1. Calculer la puissance mécanique consommée ?
2. Calculer la puissance consommée par l'excitation ?
3. Calculer la puissance utile ?
4. En déduire le rendement nominal ?

Exercice 4

Une génératrice à courant continu à excitation indépendante ; la force électromotrice est de 240V pour un courant inducteur de 0.54 A. La résistance de l'induit est de 0.08Ω . La résistance de l'inducteur est de 30Ω .

Les pertes constantes sont de 450W.

Si le courant de charge est de 80A calculer :

- 1- La tension U ?
- 2- La puissance utile ?
- 3- Les pertes joules dans l'inducteur ?
- 4- Les pertes joules dans l'induit ?
- 5- La puissance absorbée ?
- 6- Le rendement ?

Exercice 5

Sur plaque signalétique une machine à courant continu fonctionnant en moteur à excitation indépendante. On lit les grandeurs nominales suivantes:

INDUIT : $U=24\text{ V}$, $I= 50\text{ A}$, $n = 500\text{tr}/\text{min}$.

INDUCTEUR: $U_{\text{ex}}=24\text{V}$, $I_{\text{ex}}=2\text{A}$. L'excitation indépendante assure un flux constant.

1. Donner le schéma équivalent de l'induit du moteur en précisant l'orientation du courant et des tensions. Calculer la f.c.é.m. du moteur en régime nominal sachant que la résistance de l'induit est de $0,08\ \Omega$?
2. On admet la relation $E = k'\Omega$ dans laquelle Ω représente la vitesse de rotation angulaire de l'induit en rad/s, et E la f.é.m. en volts. En déduire le coefficient k' ?
3. Calculer le moment du couple électromagnétique nominal ?
4. Calculer la puissance nominale totale P_{abs} absorbée par le moteur ?
5. En déduire la puissance utile nominale P_u sachant que le rendement nominal du moteur est de 62 % ?
6. Calculer le moment du couple utile nominal ?
7. Calculer le moment du couple de perte